

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
Требования техники безопасности при выполнении лабораторных работ	5
<i>Лабораторная работа 1</i> Исследование цепи постоянного тока с последовательным соединением приёмников	7
<i>Лабораторная работа 2</i> Исследование цепи постоянного тока с параллельным соединением приёмников	10
<i>Лабораторная работа 3</i> Определение параметров резисторов, катушек индуктивности и конденсаторов в цепи переменного синусоидального тока	13
<i>Лабораторная работа 4</i> Исследование однофазной цепи переменного тока с последовательным соединением активного, индуктивного и ёмкостного сопротивлений	20
<i>Лабораторная работа 5</i> Исследование однофазной цепи переменного тока с параллельным соединением индуктивного и ёмкостного сопротивлений	26
<i>Лабораторная работа 6</i> Исследование трёхфазной цепи переменного тока с соединением приёмников по схеме «звезда»	32
<i>Лабораторная работа 7</i> Исследование трёхфазной цепи переменного тока с соединением приёмников по схеме «треугольник»	40
<i>Лабораторная работа 8</i> Измерение мощности в цепи трёхфазного переменного тока	44
Список рекомендуемых источников	51